

实验一：存储器与运算器实现

1 实验目的

- i. 了解随机存取存储器 RAM 的原理
- ii. 了解算术逻辑单元 ALU 的原理
- iii. 熟悉 Verilog 语言, 并使用 Verilog 设计简单的模块

2 实验环境 (推荐)

- i. IDE: vscode
- ii. verilog compiler: iverilog
- iii. waveform viewer: GTKwave

安装教程参考:

- i. [全平台轻量开源 verilog 仿真工具 iverilog+GTKWave 使用教程](#)
- ii. [用 VS Code + iverilog + GTKwave 仿真 Verilog](#)
- iii. [用 Vscode 代替 Vivado 原生编辑器](#)

3 实验任务

本实验要求编写一个支持 RISC-V ISA 中所有整数算术运算的 ALU, 并与一个单端口输出的 Data RAM 连接。

3.1 存储器实验——RAM 的实现

3.1.1 实验描述

图1给出了一个简单的随机存储器, 它的存储部分使用由 2^{16} 个 32 位寄存器构成的数组实现。你
需要根据图1, 使用 Verilog 语言实现 RAM 模块。

3.1.2 实验要求

1. "clk" 端口为 1 位的时钟接口, 我们规定寄存器在时钟的上升沿接收数据的变化。
2. "address" 端口为 32 位的地址接口, 读写操作共用。
3. "write_en" 信号为 1 位的读写使能信号接口, 使能 (高电平) 代表写, 不使能代表读。
4. "write_data" 为 32 位的写数据输入接口, "read_data" 为 32 位的读数据输出接口。

5. "write_type" 端口用来区分写内存的长度 (Byte、Half-Word、Word)。我们规定当写入长度不足 32 位时，使用"write_data" 的低位传输数据。此外，我们在测试数据中保证传入的地址与传入的字节数对齐 (举例来说，如果传 Half-word，地址要是 2 (字节) 的倍数)。这个信号一共有 3 位 (可以想想，为什么只需要表示 0,1,2，却保留了 3 位)，我们分别用 "00"，"01"，"10" 指代 Byte，Half-word，Word 的数据传输。

 


图 1: RAM 模块示意图

3.2 运算器实验——ALU 的实现

3.2.1 实验描述

图2(a)给出了一个具有两个 32b 输入和 32b 输出的 ALU，其运算符的选择由 4b 信号"alu_op"决定，具体对应关系如表1所示。

3.2.2 实验要求

- 1. 根据 ALU 原理图2(a)，使用 Verilog 语言定义 ALU 模块。
- 2. ALU 读入两个操作数，根据信号"alu_op" 选择具体运算，计算结果并输出。

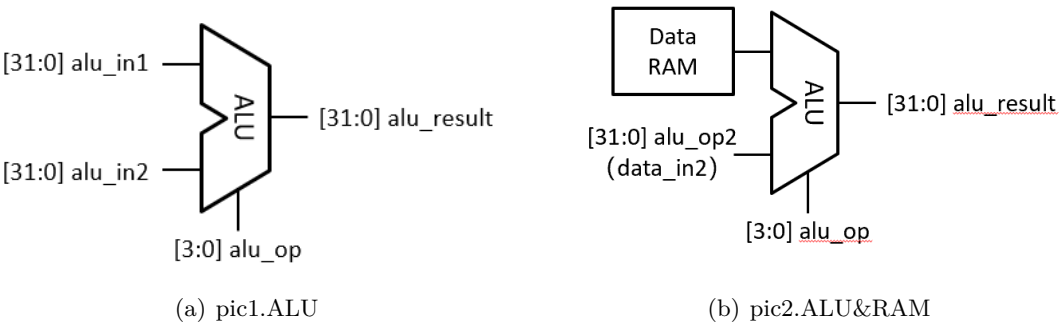


图 2: ALU 模块示意图及模块连接规则

运算	alu_op	运算	alu_op
ADD	4'b0000	SRL	4'b0101
SLL	4'b0001	OR	4'b0110
SLT	4'b0010	AND	4'b0111
SLTU	4'b0011	SUB	4'b1000
XOR	4'b0100	SRA	4'b1101

表 1: ALU-op

3. ALU 要求支持表格内的十种运算, 各种运算的功能如表2所示 (大家可以直接使用 Verilog 内置的运算符实现对应的运算)。

指令	功能
ADD rd, rs1, rs2;	$x[rd] = x[rs1] + x[rs2]$
SLL rd, rs1, rs2;	$x[rd] = x[rs1] \ll [rs2]$
SLT rd, rs1, rs2;	$x[rd] = x[rs1] < x[rs2]$ (Signed)
SLTU rd, rs1, rs2;	$x[rd] = x[rs1] < x[rs2]$ (Unsigned)
XOR rd, rs1, rs2;	$x[rd] = x[rs1] \oplus x[rs2]$ (按位异或)
SRL rd, rs1, rs2;	$x[rd] = x[rs1] \gg x[rs2]$ (逻辑右移)
OR rd, rs1, rs2;	$x[rd] = x[rs1] x[rs2]$ (按位或)
AND rd, rs1, rs2;	$x[rd] = x[rs1] \& x[rs2]$ (按位与)
SUB rd, rs1, rs2;	$x[rd] = x[rs1] - x[rs2]$
SRA rd, rs1, rs2;	$x[rd] = x[rs1] \ggg x[rs2]$ (算术右移)

表 2: ALU ops and function

3.3 模块组织

将存储器和运算器连接起来。

-top.v	设计顶层文件, 参照图2(b)将各模块连接。
——alu.v	ALU 模块
——ram.v	RAM 模块

表 3: module organization

4 测试与评分

请在本地调试完毕后, 再将代码提交到测试平台, 并查看测试平台中显示的分数。

4.1 平台使用

1. 课程平台地址: [微处理器设计与智能芯片课程实践](#)

2. 请按规定字段进行注册, 并牢记自己的密码。
3. 从测试平台上下载的代码包包括模板文件和简化的测试文件, 请先仔细阅读 README, 其中提到了你至少应该上传哪些文件, 可以自行定义其他辅助模块一并压缩上传。
4. 测试平台会用自己的测试用例覆盖提供给同学们用例, 可以不再上传与测试相关的文件。
5. 请珍惜实验室服务器资源, 切勿恶意提交代码。
6. 与平台、实验有关的任何问题可以与助教联系。
7. 欢迎大家提出有关平台、实验的各种建议, 让本课程和配套实习越来越好。

4.2 评分细则

1. 能通过编译不报错, 获得一个绿色的PASS和 1 分。这主要是为了帮大家明确自己正确提交了文件并通过了编译, 所以请不要获得一个 PASS 之后就结束, 务必根据 performance 分数确认自己的完成度。
2. 平台会进行一系列的测试输入与输出, 每一段输出对应 Lab 的一个功能。比如, 本次 lab 会分别验证十种运算, 每有一个运算验证正确获得 10 分, 满分 100 分。

注: 平台评分主要作为对你完成度的提示, 并不等于你最终课程实习部分的分数。

4.3 实验报告

在实验的同时和实验之后撰写实验报告是非常良好的习惯。这不仅有助于提高实验效率, 理清实验思路, 帮助 debug, 也有助于记录实验过程和结果, 还可以和其他同学交流和分享。因此, 我们需要大家在 lab 完成过后为我们提交一个实验报告, 实验报告有以下几点注意事项:

1. 包含你的设计思路, 可以包括相应的模块组织层次、一些不同于助教提示的地方等。
2. 你 debug 的过程, 或崩溃或大起大落或柳暗花明的心路历程等。
3. 最终用于 Lab 评分的那次提交: 包括代码包、分数截图、提交时平台为本次提交生成的 ID。
4. 实验报告不做字数要求, 体现思考和实验过程即可 (反卷第一名)。即使最后有 bug 没解决, 没有以满分通过平台测试, 讲一讲你的 debug 过程与思考也会获得一些分数的补偿:)

5 提示与帮助

1. 课上讲授的 RISC-V 核是 64bit 的, 但本 lab 是 32bit 的设计。
2. 常见的, 如 Intel 兼容机器、Android、IOS 机器是以小端法存储的, 但本次 lab 为了简化设计、方便调试, 采用了大端法存储。即如 tb 文件和 hex 文件所示, 0x01234567 的 01 存储在一个 32bit 寄存器的第一个 Byte, 23 存储在第二个 Byte (低地址存放高 bit 数据)。
3. 大端法与小端法详解

4. 图2(b)已更新。
5. 请在 `define.v` 中添加一些宏定义，使用宏定义是一个更方便编程和 Debug 的习惯，这在后面 lab 规模越来越大的情况下非常重要。
6. 允许自己添加 `wire`、`reg`（甚至很多时候不得不添加。）但不要改动已经给出的端口。
7. 对设计一些不太明白的地方，建议参考 `tb` 文件，这样有助于理解各种定义。